

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Lukas Leitão
Fernando Girão**

Experiência I

Trabalho apresentado à disciplina de Laboratório de Sistemas Digitais turma EL3 do curso de Engenharia Eletrônica e de Computação da UFRJ

Professor J.B.O Souza Filho

**Rio de Janeiro
Outubro de 2018**

Sumário

1	Introdução	2
2	Implementação	2
2.1	ULA	2
2.2	Componentes da ULA	2
2.2.1	Somador	2
2.2.2	Subtrator	3
2.2.3	Multiplicador	4
2.2.4	Incrementador	6
2.2.5	XOR	6
2.2.6	OR	6
2.2.7	AND	7
2.2.8	NOT	7
2.3	Contador	7
2.4	Gerador de sinais	7
3	Resultados	10
3.1	Adição	11
3.2	Subtração	11
3.3	Multiplicação	12
3.4	Incremento de 1	12
3.5	XOR	14
3.6	OR	14
3.7	AND	15
3.8	Inversão	15
4	Conclusão	16
5	Apêndice	17
5.1	Gerador De Sinais	17
5.2	Subtrator	21
5.3	Somador 2 bits	22
5.4	Somador 4 bits	23
5.5	Porta And	24
5.6	Contador	25
5.7	Incrementador	27
5.8	Multiplicador	28
5.9	Inversora(NOT)	30
5.10	OR	31
5.11	Somador de 8 bits	32
5.12	ULA	34
5.13	XOR	38
5.14	PINAGEM	39

1 Introdução

Desenvolvemos uma ULA capaz de gerar 8 operações para duas entradas de 4 bits quaisquer. O usuário insere os dois números e, após selecionar a operação que deseja, o resultado é exibido através de leds localizados na FPGA. As operações que fazem parte da ULA são: adição(000), subtração(001), multiplicação(010), incremento de 1(011), xor(100), or(101), and(110) e inversão(111). Os bits entre parênteses são os bits de seleção para a escolha da operação.

2 Implementação

2.1 ULA

A ULA foi projetada levando-se em conta os componentes construídos abaixo e o *Multiplexador*, que é um conjunto 3 bits que variam de 000 à 111 para representar qual operação deve ser escolhida. Sendo assim, temos que o projeto da ULA se resume a:

1. Declaração das entradas e saídas
2. Declaração dos componentes utilizados
3. Declaração dos sinais utilizados
4. Port map dos componentes que irão executar a operação
5. Seleção da operação através do MUX

De 1, temos 2 entradas que são os dois vetores de 4 bits e uma saída que executa a operação escolhida pelo usuário. No *Port* incluímos um MUX para selecionar as operação de (000 à 111) que foram especificadas na seção de *Resultados*.

Após isso, fizemos a importação de todos os componentes projetados(2) e que serão explicados nas seções abaixo.

Em 3, criamos diversos sinais de saída referentes à saída de cada componente que foi importado no código da ULA. Sendo assim, poderemos manipulá-los de tal forma que, em 4 iremos escolher essas saídas de acordo com a escolha do usuário.

2.2 Componentes da ULA

2.2.1 Somador

O projeto do somador de quatro bits consiste no uso de quatro somadores simples de apenas dois bits. Utiliza-se o comando "port map" para cada somador, que é a correspondência entrada/saída do circuito com módulos somadores de dois bits existentes. Assim, de acordo com "Apêndice-5.4" temos a implementação de cada somador do somador completo.

O somador possui as entradas A , B que são os dois vetores de 4 bits, Cin que é o *Carry – in* e três saídas S , $Cout$ e OV que representam, respectivamente, a saída da soma entre A , B e Cin , o *Carry – out* e o *Overflow*. Para fins de ilustração, o somador funciona da seguinte forma:

$$A + B + Cin = S + Cout \quad (1)$$

$$OV = C3 \oplus C2 \quad (2)$$

onde $C3 = Cout$ e $C2$ estão ilustrados abaixo:

 


Figura 1: Somador

Para que pudéssemos utilizar os somadores de 2 bits, utilizamos o código *component* que importa o bloco somador de 2 bits. (Apêndice 5.3 - Figura 15)

2.2.2 Subtrator

A composição de subtrator é muito parecida com a do somador. Aqui, utilizamos o conceito de soma em *complemento de 2*, na qual a segunda entrada é invertida e somada à "1". Assim, a subtração é dada da seguinte forma:

$$SUB = A + \bar{B} + 1 \quad (3)$$

A descrição do subtrator começa a partir de seu *Port* (Apêndice 5.2 - Figura 16), onde A , B representam as entradas de quatro bits cada, S representa a saída, e *Borrow* é o valor invertido de $Cout$ no portmap do somador de quatro bits. E, por fim, o OV que representa o *Overflow*.

Já na arquitetura do código (Apêndice 5.2 - Figura 16), criamos uma variável do tipo *Signal* para receber o valor invertido de B . Além disso, há o $Cout$ que servirá de *Borrow*.

Também importamos os componente *inverter* para que pudéssemos gerar \bar{B} . Por fim, utilizou-se o componente *fourBitsAdder*.

 


Figura 2: Subtrator

A partir do *begin*, o funcionamento se dá da seguinte forma:

- 1- Port map do inversor, para que B se torne \bar{B}
- 2- Port map do somador, para que A soma de A com \bar{B} e '1' seja feita
- 3- Inversão do $Cout$ para que ele se torne o *Borrow*

2.2.3 Multiplicador

O projeto do multiplicador tem duas entradas de 4 bits e uma saída de 4 bits também. O resultado verdadeiro possui como saída um resultado de 8 bits, porém, para efeito do projeto na FPGA, só iremos retornar os 4 bits menos significativos. Sua implementação necessita de 3 componentes de somadores de 8 bits.

Os somadores de 8 bits tem os pinos iguais a de um somador de 4 bits, porém, as entradas dos números "A" e "B" e o resultado da operação "S" possuem 8 bits. A implementação do somador de 8 bits necessita de dois somadores de 4 bits, utilizando as entradas do somador de 8 bits e as saídas do de 4 bits como mostra a figura abaixo:

 


Figura 3: Somador 8 bits

Conhecendo os sinais usados para a implementação do multiplicador no código (Apêndice 5.8 - Figura 22) e os somadores de 8 bits, agora é possível continuar a explicação da implementação.

Os sinais soma0, soma1, soma2 e soma3 possuindo 4 bits representam respectivamente os resultados dos ANDs realizados entre os bits B0, B1, B2, B3 com todos os 4 bits do número A. Como é ilustrado na figura abaixo:

				a_3	a_2	a_1	a_0
				b_3	b_2	b_1	b_0
				<hr/>			
					a_3b_0	a_2b_0	a_1b_0
					a_2b_1	a_1b_1	a_0b_1
					a_1b_2	a_0b_2	
					a_0b_3		
				a_3b_3	a_2b_3	a_1b_3	a_0b_3
				<hr/>			
p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

Figura 4: Multiplicando

Existem 4 sinais chamados "parte_soma_final" possuindo 8 bits que representam da terceira linha a sexta linha da figura acima. A "parte1_soma_final" representa os ANDs dos B0 com o A inserindo 0's onde não há esses ANDs (3ª linha Fig 4), a "parte2_soma_final" representa os ANDs dos B1 com o A também inserindo 0's onde não há esses ANDs (4ª linha Fig 4) e assim por diante.

Os 3 somadores do 8 bits foram chamados de "somaBit01", "somaBit23" e "resultado_0123". Os números postos nos nomes dos 2 primeiros somadores acima se dá ao fato de que suas 2 entradas receberam "parteX_soma_final", onde esse X será substituído por um dos dois números em seu nome em cada entrada e seus *carry in* estarão ligados ao terra. Suas saídas OV e Cout não serão conectadas a nada. A saída em cada um desses dois somadores terá o nome de "resultado_parcial01" e "resul-

tado_parcial02”respectivamente. E assim, estas duas saídas serão as entradas do somador ”resultado_0123”e esta saída será o resultado da multiplicação. Porém, como só queremos os 4 bits menos significativos do resultado da multiplicação, o sinal de saída deste último somador será chamado de ”saida_real” pois possui 8 bits e a saída ”S”do multiplicador será os 4 bits menos significativos deste sinal.

2.2.4 Incrementador

O incrementador funciona de forma bem simples: dada uma entrada qualquer de quatro bits, ele adiciona o valor 0001 à essa entrada. Para que o código ficasse sucinto, decidimos utilizar novamente o somador. A análise pode ser feita começando pelo *Port*, no qual há a entrada *A* e a saída *S* que é dada por:

$$S = A + 1 \quad (4)$$

(Apêndice 5.7 - Figura 21)

Em seguida, adicionamos um somador 4 bits como component e inserimos as entradas *A* e 0000, pois o valor 0001 que incrementa será adicionado através do *Cin*. É por esse motivo que, no terceiro campo do *Port – map* do incrementador há o valor '1'.

2.2.5 XOR

Dada duas entradas *A* e *B*, este bloco irá executar a seguinte operação:

$$S = A \oplus B \quad (5)$$

Sendo assim, há a necessidade de apenas duas entradas e uma saída no na *Entidade Porta – Xor*.(Apêndice 5.13 - Figura 27)

A partir do *begin* o código é executado através de um loop *for* para que seja feita a operação bit a bit. Teremos ao final do processo, então, o valor da saída *S*. Esta saída será igual a 1 apenas quando os 2 bits em questão forem diferentes.

2.2.6 OR

Dada duas entradas *A* e *B*, este bloco irá executar a seguinte operação:

$$S_n = A_n + B_n \quad (6)$$

, com n variando entre 0 e 3.

Ou seja: a operação *OR* é feita bit a bit.

Caso apenas um dos bits seja igual a 1, o resultado da operação será 1.

2.2.7 AND

Dada duas entradas A e B , este bloco irá executar a seguinte operação:

$$S_I = A_I(\text{and})B_I \quad (7)$$

, com I variando entre 0 e 3.

A operação fará com que caso apenas 1 dos bits seja 0, o resultado será 0.

(Apêndice 5.5 - Figura 19)

2.2.8 NOT

Dada duas entradas A e B , este bloco irá executar a seguinte operação:

$$S = \bar{A} \quad (8)$$

Ou seja, caso o bit seja 0, muda para 1 e caso o bit seja 1, muda para 0.

(Apêndice 5.9 - Figura 23)

2.3 Contador

O contador foi implementado com as entradas *load*, *dados*, *clock*, *clear* e com 1 saída retornando a contagem. Como a FPGA funciona numa frequência de 50Mhz , o contador precisa contar até $5 \cdot 10^7$ para representar 1 segundo de contagem. Porém, esse contador conta até 6 segundos para que a cada 2 segundos a FPGA mostre o número A , depois o B , e em seguida o resultado da operação da ULA totalizando 6 segundos. Então, o contador terá módulo $30 \cdot 10^7$.

O processo de contagem é sensível ao *clock* e ao *reset*. Dentro do processo há uma variável chamada "contando" que vai de $30 \cdot 10^7$ a 0, e esta variável recebe 0 quando o *reset* = '1' ou recebe o que está na entrada do *data* quando *load* = '1' junto com um pulso de *clock*. Quando *reset* e o *load* foram iguais a '0', a saída do contador será acrescentada em 1 em cada pulso de *clock* até que chegue ao máximo da variável "contando". Após chegar no seu máximo que é $30 \cdot 10^7$, a variável receberá 0 e continuará acrescentando de 1 em 1 até o máximo novamente.

(Apêndice 5.6 - Figura 20)

2.4 Gerador de sinais

Abaixo está representada a máquina de estados do gerador de sinais.

Pensamos em duas etapas do processo como um todo: uma para fazer todos os cálculos através da ula e outra para exibir os valores inseridos e o resultado referentes à eles.

 


Figura 5: Máquina de estados

Primeiramente, é preciso descrever sobre as variáveis, sinais e componentes que utilizamos para compor o gerador de sinais e assim, futuramente, mostraremos como funciona a máquina de estados do mesmo.

O componente do gerador possui o *clk* e o *rst*, que são, respectivamente, o clock da FPGA e o reset. Temos, em seguida, as entradas para os dois números binários de 4 bits que serão inseridos através da *EntradaUla*, que representa fisicamente os switches. A partir daí, os atributos restantes são os leds *ledA* e *ledB*, que indicam visualmente os valores inseridos pelo usuário e *ledsToShowInAndOut*

que tem como utilidade mostrar os bits A e B inseridos e seu respectivo resultado de acordo com a operação escolhida. (Apêndice 5.1 - Figura 15) No tocando aos componentes inseridos para que o gerador pudesse funcionar, precisamos inserir o componente *contador*, pois o período do clock é muito pequeno para que o usuário tenha tempo de ver as entradas e saídas do sistema. Logo, o contador funciona como o mencionado em 2.2 justamente para que o usuário possa visualizar o que foi explicado acima.

Em seguida, inserimos o componente *ULA*, para que as operações fossem executadas e mostradas de acordo com a seleção do usuário. (Apêndice 5.1 - Figura 15)

Além dos componentes acima, precisamos criar valores do tipo "*signal*" para que o gerador pudesse funcionar utilizando os componentes inseridos. Temos os seguintes sinais criados:

- (a) flag
- (b) entradaXTempUla

- (c) entradaYTempUla
- (d) Cout
- (e) OV
- (f) saidaContador
- (g) saidaUla

O sinal *flag* é utilizado para sinalizar ao estado atual que é preciso mudar para o próximo estado.

As entradas em 2 e 3 servem para receber os valores da *EntradaUla*, uma vez que esta última deve receber duas entradas. Logo, devemos salvá-las.

4 e 5 servem para armazenar os valores do *Carryout* e do *Overflow*, respectivamente.

6 será utilizado no bloco que controla a quantidade de segundos em que as entradas e a saída aparecerão para o usuário.

7 armazena o resultado da operação de acordo com a escolhida pelo usuário (Apêndice 5.1 - Figura 15)

Ao iniciar o *begin* do código, decidimos fazer "*port-maps*" para os componentes da Ula e do contador para que eles pudessem fazer os cálculos de acordo com os sinais estabelecidos acima e devolvê-los para o gerador.

Após isso, criamos um processo referente à máquina de estado para que ela dependa do clock e do reset. (Apêndice 5.1 - Figura 15)

Em seguida, dentro da máquina de estados, zeramos os sinais que foram mencionados acima caso o *reset* seja verdadeiro, ou seja, o usuário quis voltar para o estado inicial. (Apêndice 5.1 - Figura 15)

Caso isso não aconteça, verifica-se os possíveis tipos de estados:

- (a) state_record
- (b) state_show

Quando o estado atual for *state_record*, ou seja, o estado de gravação dos valores calculados, verificaremos:

- (a) Se o botão referente à entrada X (primeira entrada) foi apertado
- (b) Se o botão referente à entrada Y (segunda entrada) foi apertado
- (c) Se o flag que representa a mudança de estado é verdadeiro

Referente à 1, caso o botão referente à X seja pressionado, *flag(0)* receberá 1, que significa a inserção do primeiro número

Em 2, caso o botão referente à Y seja pressionado, *flag(1)* receberá, que significa a inserção do segundo número.

Caso as condições acima ocorram, o vetor *flag* valerá 11, que indicará a mudança para o estado de exibição através de:

$$estado \leq state_show \quad (9)$$

Caso a nenhuma condição acima ocorra, o estado permanecerá o mesmo através de:

$$estado \leq state_record \quad (10)$$

Satisfeita a condição $flag == 11$, temos que o próximo estado será o estado de exibição. Neste estado, exibimos a entrada X por dois segundos $10 * 10^7$, a entrada Y por dois segundos e, por fim, o resultado até que o contador chegue em seu valor limite especificado em 2.2

Para cada condição representada em (Apêndice 5.1 - Figura 15), $ledA$ e $ledB$ serão acesos para demonstrar que durante o tempo atual, a entrada X ou Y está sendo exibida. Já na última condição desse estado, mostramos o resultado de acordo com a operação escolhida. O estado de exibição continua em operação até que seja inserido o *reset* e volt para o estado de gravação.

É importante observarmos que o usuário pode mudar as operações da ula mesmo no estado de exibição, uma vez que continuamente a ULA recebe os valores $entradaUla(2downto0)$ (que variam de 000 à 111) através da da seleção os switches.(Apêndice 5.1 - Figura 15)

3 Resultados

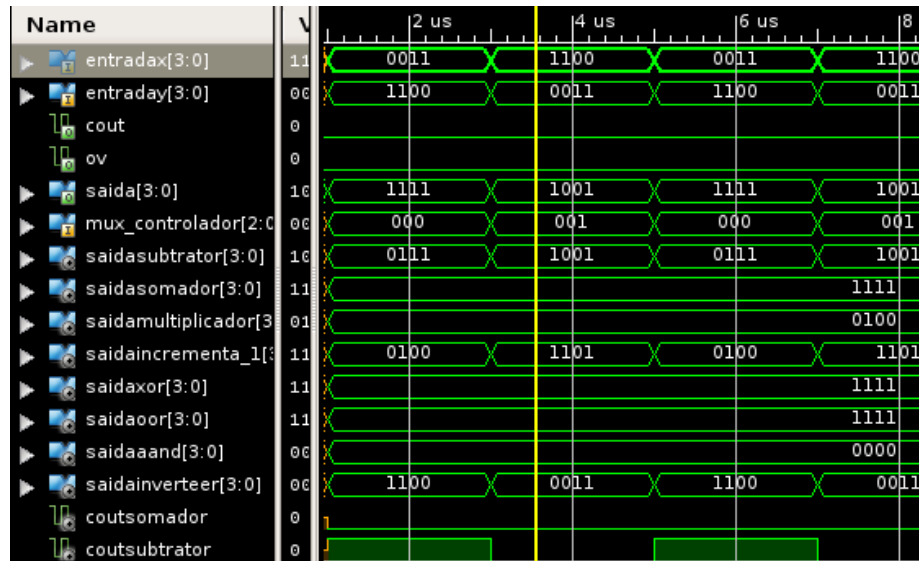


Figura 6: Simulação geral da ULA

Operações - Seleccionadores

- Adição - 000

- Subtração - 001
- Multiplicação - 010
- Incremento de 1 - 011
- XOR - 100
- OR - 101
- AND - 110
- Inversão - 111

3.1 Adição

Selecionador: 000

 


Figura 7: Adição

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas não altera a saída e que há um *carry out* = 1 em todo o intervalo. O OV não é utilizado

Saída = $1110 + 0011 = 0001$ com Cout = 1

Resultado da operação foi como esperado.

3.2 Subtração

Selecionador: 001

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas altera a saída e que há um *carry out* = 0 na metade do intervalo e *carry out* = 1 na outra metade. Esse *carry out*, no caso, simboliza o *borrow* do subtrator. o OV não é utilizado.

Saída = $1110 - 0011 = 1011$ com Borrow = 0

Saída = $0011 - 1110 = 0101$ com Borrow = 1

 


Figura 8: Subtração

Resultado da operação foi como esperado.

3.3 Multiplicação

Selecionador: 010

 


Figura 9: Multiplicação

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas não altera a saída e que há um *carry out* = 0 pois ele não é utilizado nessa operação, assim como o OV

Saída = $1110 \times 0011 = 00101010$

Como só queremos os 4 bits menos significativos, o resultado da operação foi como esperado.

3.4 Incremento de 1

Selecionador: 011

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, e após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos

Name	Value	Hex
▶ entradax[3:0]	0011	1110 0011
▶ entraday[3:0]	1100	0011 1110
└ cout	0	
└ ov	0	
▶ saida[3:0]	1111	1111 0100
▶ mux_controlador[2:0]	011	011

Figura 10: Incrementa de 1 a entradax

que a alternância das entradas altera a saída pois a operação só utiliza a entradax e a incrementa 1, e que há um *carry out* = 0 em todo o intervalo pois ele não é utilizado assim como o OV não é utilizado.

Saída = entradax + 1

Entrada = 1110 , Saída = 1111

Entrada = 0011 , Saída = 0100

Resultado da operação foi como esperado.

3.5 XOR

Selecionador: 100

Name	V	0 us
▶ entradax[3:0]	UL	1110 0011
▶ entraday[3:0]	UL	0011 1110
▶ cout	0	
▶ ov	0	
▶ saida[3:0]	00	1101
▶ mux_controlador[2:0]	UL	100

Figura 11: XOR

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, e após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas não altera a saída, e que há um *carry out* = 0 em todo o intervalo pois ele não é utilizado assim como o OV não é utilizado.

Saída = $\text{entradax XOR entraday}$

Saída = 1101

Resultado da operação foi como esperado.

3.6 OR

Selecionador: 101

Name	V	0 us
▶ entradax[3:0]	00	1110 0011
▶ entraday[3:0]	11	0011 1110
▶ cout	0	
▶ ov	0	
▶ saida[3:0]	11	1111
▶ mux_controlador[2:0]	10	101

Figura 12: OR

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, e após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas não altera a saída, e que há um *carry out* = 0 em todo o intervalo pois ele não é utilizado assim como o OV não é utilizado.

Saída = $\text{entrada}_x \text{ OR } \text{entrada}_y$
 Saída = 1111

Resultado da operação foi como esperado.

3.7 AND

Selecionador: 110

 


Figura 13: AND

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, e após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas não altera a saída, e que há um *carry out* = 0 em todo o intervalo pois ele não é utilizado assim como o OV não é utilizado.

Saída = $\text{entrada}_x \text{ AND } \text{entrada}_y$
 Saída = 0010

Resultado da operação foi como esperado.

3.8 Inversão

Selecionador: 111

 


Figura 14: Inverte a entradax

Nesta imagem temos primeiramente a primeira entrada com 1110 e a segunda com 0011, e após certo intervalo, elas são invertidas. Observamos que a alternância das entradas altera a saída pois a operação só utiliza a entrada x e a inverte, e que há um *carry out* = 0 em todo o intervalo pois ele não é utilizado assim como o OV não é utilizado.

Saída = entrada x invertida

Entrada = 1110 , Saída = 0001

Entrada = 0011 , Saída = 1100

Resultado da operação foi como esperado.

4 Conclusão

O projeto está funcionando perfeitamente, porém, há muitas saídas e entradas inspiradas nos componentes reais que não foram utilizadas, podendo, portanto, não terem feito parte do projeto.

5 Apêndice

5.1 Gerador De Sinais

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity GeradorDeSinais is
7      port (clk, rst: in bit; -- rst serÃ¡ um botÃ£o
8            botaoEntradaDoNumeroX, botaoEntradaDoNumeroY: in std_logic;
9            entradaUla: in std_logic_vector (3 downto 0);
10           ledA, ledB, led_result : out std_logic;
11           ledsToShowInAndOut : out std_logic_vector (3 downto 0));
12
13  end GeradorDeSinais;
14
15  architecture hardware of GeradorDeSinais is
16
17      component contador
18          port ( load : in bit;
19                clk   : in bit;
20                rst   : in bit;
21                data  : in integer range 3000000000 downto 0;
22                saida : out integer range 3000000000 downto 0);
23
24      end component;
25
26      component ULA
27          Port ( entradaX : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
28                entradaY : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
29                Cout      : out  STD_LOGIC;
30                OV        : out  STD_LOGIC;
31                SAIDA      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
32                MUX_CONTROLADOR : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
33      end component;
34  end architecture;
```

```

33     end component;
34
35     type state is (state_record, state_show);
36     signal estado: state;
37
38     signal flag: std_logic_vector (1 downto 0);
39     signal entradaXTempUla: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
40     signal entradaYTempUla: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
41     signal Cout: STD_LOGIC;
42     signal OV: STD_LOGIC;
43
44     signal saidaContador: integer range 3000000000 downto 0;
45     signal saidaULA: std_logic_vector (3 downto 0);
46
47
48
49     begin
50         ProcessamentoUla: ULA port map (EntradaXTempUla, EntradaYTempUla, Cout, OV,
saidaULA, entradaUla(2 downto 0));
51         contador1: contador port map ( '0', clk, rst, 0, saidaContador);
52
53         maquinaDeEstado: process(clk, rst)
54         begin
55             if rst = '1' then
56                 EntradaXTempUla <= "0000";

```

```

57      EntradaYTempUla <= "0000";
58      ledsToShowInAndOut <= "0000";
59      led_result <= '0';
60      ledA <= '0';
61      ledB <='0';
62      estado <= state_record;
63      flag <= "00";
64
65  elsif (clk'event and clk = '1') then
66      case estado is
67          when state_record =>
68
69              if botaoEntradaDoNumeroX = '1' then
70                  EntradaXTempUla <= entradaUla;
71
72                  flag(0) <= '1';
73
74              elsif botaoEntradaDoNumeroY = '1' then
75                  EntradaYTempUla <= entradaUla;
76                  ledB <= '1';
77                  flag(1) <= '1';
78
79
80              elsif (flag = "11") then
81                  ledA <='0';
82                  ledB <='0';
83                  estado <= state_show;
84      end case

```

```

84         else
85             estado <= state_record;
86         end if;
87     )
88 )
89
90 when state_show =>
91
92     if saidaContador < 1000000000 then
93         ledsToShowInAndOut <= EntradaXTempUla;
94         ledA <= '1';
95         ledB <= '0';
96         led_result <= '0';
97     elsif ((saidaContador >= 1000000000) and (saidaContador < 2000000000))
then
98         ledsToShowInAndOut <= EntradaYTempUla;
99         ledA <= '0';
100        ledB <= '1';
101        led_result <= '0';
102    elsif saidaContador >= 2000000000 then
103        ledsToShowInAndOut <= saidaULA;
104        ledA <= '0';
105        ledB <= '0';
106        led_result <= '1';
107        estado <= state_show;

```

Figura 15: Gerador de sinais

5.2 Subtrator

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity fourBitsSubtractor is
7      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10           Borrow : out  STD_LOGIC;
11           OV : out  std_logic);
12 end fourBitsSubtractor;
13
14 architecture Behavioral of fourBitsSubtractor is
15     signal Binvertido: std_logic_vector(3 downto 0);
16     signal Coutt: std_logic;
17
18     component inverter
19         port (X: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
20              Xbar: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) );
21     end component;
22
23     component fourBitsAdder
24         port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
25              B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26              Cin : in  STD_LOGIC;
27              S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
28              Cout : out  std_logic;
29              OV : out  std_logic );
30     end component;
31
32     begin
33
34     begin
35
36         Inversor: inverter port map (B,Binvertido);
37         SUB: fourBitsAdder port map (A,Binvertido,'1',S, Coutt, OV);
38         Borrow <= not Coutt;
39
40     end Behavioral;
```

Figura 16: Subtrator

5.3 Somador 2 bits

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity fullAdder is
7      Port ( A : in  STD_LOGIC;
8            B : in  STD_LOGIC;
9            Cin : in  STD_LOGIC;
10           S : out  STD_LOGIC;
11           Cout : out  STD_LOGIC);
12 end fullAdder;
13
14 architecture Behavioral of fullAdder is
15
16 begin
17     S<= A xor B xor Cin;
18     Cout <= (A and B) or ( (A or B) and Cin);
19
20
21 end Behavioral;
22
23
```

Figura 17: Somador 2 bits

5.4 Somador 4 bits

```
1
2
3  entity fourBitsAdder is
4      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
5            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
6            Cin : in  STD_LOGIC;
7            S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            Cout : out std_logic;
9            OV : out std_logic );
10 end fourBitsAdder;
11
12 architecture Behavioral of fourBitsAdder is
13     signal c: std_logic_vector(4 downto 1);
14
15     component fullAdder
16     port (A,B,Cin: in std_logic;
17          S,Cout: out std_logic);
18     end component;
19
20 begin
21
22     FA0: fullAdder port map (A(0),B(0),Cin,S(0),c(1));
23     FA1: fullAdder port map (A(1),B(1),c(1),S(1),c(2));
24     FA2: fullAdder port map (A(2),B(2),c(2),S(2),c(3));
25     FA3: fullAdder port map (A(3),B(3),c(3),S(3),c(4));
26
27     OV <= c(3) xor c(4);
28     Cout<=c(4);
29
30 end Behavioral;
31
32
```

Figura 18: Somador 4 bits

5.5 Porta And

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity Porta_And is
7      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
10 end Porta_And;
11
12 architecture andArch of Porta_And is
13
14 begin
15
16     process (B, A)
17     begin
18         for I in 0 to 3 loop
19             S(I) <= A(I) and B(I);
20         end loop;
21     end process;
```

Figura 19: Porta And

5.6 Contador

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6
7  entity contador is
8      port ( load : in bit;
9            clk  : in bit;
10           rst   : in bit;
11           data  : in integer range 3000000000 downto 0;
12           saida: out integer range 3000000000 downto 0);
13
14  end contador;
15
16  architecture hardware of contador is
17
18  begin
19      contagem: process ( clk, rst )
20          variable contando : integer range 3000000000 downto 0;
21      begin
22          if (rst = '1') then
23              contando := 0;
24          elsif (clk'event and clk = '1') then
25              if (load = '1') then
```

```

26         contando := data;
27     else
28         if (contando >= 3000000000) then
29             contando := 0;
30         else
31             contando := contando + 1;
32         end if;
33     end if;
34     saida <= contando;
35 end process;
36
37
38 end hardware;
39
40

```

Figura 20: Contador

5.7 Incrementador

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6
7  entity incrementador is
8
9      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10            S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
11
12  end incrementador;
13
14  architecture incrementadorArch of incrementador is
15
16      component fourBitsAdder
17
18          Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
19                B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
20                Cin : in  STD_LOGIC;
21                S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
22                Cout : out std_logic;
23                OV : out std_logic );
24      end component;
25
26  begin
27
28      incremental1: fourBitsAdder port map (A, "0000", '1', S);
29
30  end incrementadorArch;
```

Figura 21: Incrementador

5.8 Multiplicador

```
1
2 library IEEE;
3 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6
7 entity multiplicaFourBits is
8     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10          S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
11
12
13 end multiplicaFourBits;
14
15 architecture multiplicaArch of multiplicaFourBits is
16
17     signal soma0, soma1, soma2, soma3: std_logic_vector (3 downto 0 );
18     signal parte1_soma_final, parte2_soma_final, parte3_soma_final: std_logic_vector(7 downto 0);
19     signal parte4_soma_final, resultado_parcial01, resultado_parcial02: std_logic_vector(7 downto 0);
20     signal saida_real: std_logic_vector(7 downto 0);
21
22     component eightBitsAdder
23     Port (A : in std_logic_vector ( 7 downto 0);
24          B : in std_logic_vector ( 7 downto 0);
25          Cin: in std_logic;
26          S : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
27          Cout : out  std_logic);
28
29     end component;
```

```

30
31
32 begin
33
34     process(B, A)
35     begin
36         for I in 0 to 3 loop
37             soma0(I) <= B(0) and A(I);
38
39             soma1(I) <= B(1) and A(I);
40
41             soma2(I) <= B(2) and A(I);
42
43             soma3(I) <= B(3) and A(I);
44         end loop;
45     end process;
46
47     parte1_soma_final <= "0000" & soma0;
48     parte2_soma_final <= "000" & soma1 & '0';
49     parte3_soma_final <= "00" & soma2 & "00";
50     parte4_soma_final <= '0' & soma3 & "000";
51
52     somaBit01: eightBitsAdder port map (parte1_soma_final,parte2_soma_final,'0',resultado_parcial01);
53     somaBit23: eightBitsAdder port map (parte3_soma_final,parte4_soma_final,'0',resultado_parcial02);
54     resultado_0123: eightBitsAdder port map (resultado_parcial01,resultado_parcial02,'0',saida_real);
55
56     S <= saida_real(3 downto 0);
57
58 end multiplicaArch;
59

```

Figura 22: Multiplicador

5.9 Inversora(NOT)

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity Inverter is
7      Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            Xbar : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
9  end Inverter;
10
11  architecture Behavioral of Inverter is
12
13  begin
14
15      Xbar(0) <= not X(0);
16      Xbar(1) <= not X(1);
17      Xbar(2) <= not X(2);
18      Xbar(3) <= not X(3);
19
20
21
22  end Behavioral;
```

Figura 23: Not

5.10 OR

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6
7  entity Porta_Or is
8      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10           S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
11 end Porta_Or;
12
13 architecture OrArch of Porta_Or is
14
15 begin
16
17     process (B, A)
18     begin
19         for I in 0 to 3 loop
20             S(I) <= A(I) or B(I);
21         end loop;
22     end process;
```

Figura 24: OR

5.11 Somador de 8 bits

```
1
2
3  entity eightBitsAdder is
4      Port (    A : in std_logic_vector ( 7 downto 0);
5              B : in std_logic_vector ( 7 downto 0);
6              Cin: in std_logic;
7              S  : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
8              Cout : out  std_logic);
9
10 end eightBitsAdder;
11
12 architecture eightBitsArch of eightBitsAdder is
13     signal cout_signal: std_logic_vector(2 downto 1);
14
15     component fourBitsAdder
16     port (A,B: in std_logic_vector (3 downto 0);
17          Cin: in std_logic;
18          S   : out std_logic_vector (3 downto 0);
19          Cout: out std_logic;
20          OV  : out std_logic );
21
22
23
24     end component;
25
```

```

26  begin
27
28      fourBitsAdder01: fourBitsAdder port map
29          (A(3 downto 0), B(3 downto 0), Cin, S(3 downto 0), cout_signal(1));
30
31      fourBitsAdder02: fourBitsAdder port map
32          (A(7 downto 4), B(7 downto 4), cout_signal(1), S(7 downto 4), cout_signal(2));
33
34      Cout <= cout_signal(2);
35
36  end eightBitsArch;
37
38

```

Figura 25: Somador de 8 bits

5.12 ULA

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6
7  entity ULA is
8      Port ( entradaX : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            entradaY : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10           Cout : out  STD_LOGIC;
11           OV : out  STD_LOGIC;
12           SAIDA : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13           MUX_CONTROLADOR : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
14  end ULA;
15
16  architecture Behavioral of ULA is
17
18      component Porta_Xor
19          Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
20                B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
21                S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
22      end component;
23
24      component Porta_Or
25          Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26                B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
27                S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
28      end component;
29
30      component Porta_And
31          Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
32                B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```

32         B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
33         S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
34     end component;
35
36     component Inverter
37     Port ( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
38           Xbar : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
39     end component;
40
41     component incrementador
42     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
43           S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
44     end component;
45
46     component multiplicaFourBits is
47     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
48           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
49           S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
50     end component;
51
52     component fourBitsSubtractor
53     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
54           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
55           S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
56           Borrow : out STD_LOGIC;
57           OV : out STD_LOGIC);

```

```

58     end component;
59
60     component fourBitsAdder
61     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
62           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
63           Cin : in  STD_LOGIC;
64           S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
65           Cout : out  std_logic;
66           OV : out  std_logic );
67     end component;
68
69     signal saidaSubtrator: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
70     signal saidaSomador: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
71     signal saidaMultiplicador: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
72     signal saidaIncrementa_1: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
73     signal saidaXor: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
74     signal saidaOor: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
75     signal saidaAand: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
76     signal SaidaInverteer: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
77     signal CoutSomador: STD_LOGIC;
78     signal CoutSubtrator: STD_LOGIC;
79     signal OVSomador: STD_LOGIC;
80     signal OVSubtractor: STD_LOGIC;
81
82     begin
83
84
85     Xoor:          Porta_Xor port map ( entradaX, entradaY, saidaXor);
86     Oor:           Porta_Or port map ( entradaX, entradaY, saidaOor);
87     Aand:          Porta_And port map ( entradaX, entradaY, saidaAand);
88     Inverteer:     Inverter port map ( entradaX, SaidaInverteer);

```

```

88     Inverteer:      Inverter port map ( entradaX, SaidaInverteer);
89
90
91     incrementa_1: incrementador port map ( entradaX, saidaIncrementa_1);
92     multiplicador: multiplicaFourBits port map ( entradaX, entradaY, saidaMultiplicador
93 );
94     subtrator:      fourBitsSubtractor port map ( entradaX, entradaY, saidaSubtrator,
95 CoutSubtrator, OVSubtractor);
96     somador:        fourBitsAdder port map ( entradaX, entradaY, '0', saidaSomador,
97 CoutSomador, OVSomador);
98
99     WITH MUX_CONTROLADOR select
100     SAIDA <= saidaSomador when "000",
101         saidaSubtrator when "001",
102         saidaMultiplicador when "010",
103         saidaIncrementa_1 when "011",
104         saidaXor when "100",
105         saidaOor when "101",
106         SaidaAand when "110",
107         SaidaInverteer when "111",
108         "0000" WHEN OTHERS;
109
110     with MUX_CONTROLADOR select
111     Cout <= CoutSomador when "000",
112         CoutSubtrator when "001",
113         '0' WHEN OTHERS;

```

Figura 26: ULA

5.13 XOR

```
1
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6  entity Porta_Xor is
7      Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
10 end Porta_Xor;
11
12 architecture xorArch of Porta_Xor is
13
14 begin
15
16     process(B, A)
17     begin
18         for I in 0 to 3 loop
19             S(I) <= A(I) xor B(I);
20         end loop;
21     end process;
22
23
24 end xorArch;
```

Figura 27: XOR

5.14 PINAGEM

```
1
2
3 NET "clk"          LOC = "E12" | IOSTANDARD = LVCMOS33; #| PERIOD = 20.000 ;
4 #OFFSET = IN 10.000 VALID 20.000 BEFORE "CLK_50M" ;
5 #OFFSET = OUT 20.000 AFTER "CLK_50M" ;
6
7 #NET "CLK_AUX"      LOC = "V12" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 20.000 ;
8 #OFFSET = IN 10.000 VALID 20.000 BEFORE "CLK_AUX" ;
9 #OFFSET = OUT 20.000 AFTER "CLK_AUX" ;
10
11 #NET "CLK_SMA"      LOC = "U12" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 20.000 ;
12 #OFFSET = IN 10.000 VALID 20.000 BEFORE "CLK_SMA" ;
13 #OFFSET = OUT 20.000 AFTER "CLK_SMA" ;
14
15 #####
16 # Discrete Indicators (LED)
17 #####
18
19 NET "led_result"    LOC = "R20" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW
20 ;
21 NET "ledB"          LOC = "T19" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;
22 NET "ledA"          LOC = "U20" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;
23 #NET "LED<3>"       LOC = "U19" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;
24 NET "ledsToShowInAndOut(0)" LOC = "V19" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
25 SLEW = SLOW ;
26 NET "ledsToShowInAndOut(1)" LOC = "V20" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
27 SLEW = SLOW ;
28 NET "ledsToShowInAndOut(2)" LOC = "Y22" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
29 SLEW = SLOW ;
30 NET "ledsToShowInAndOut(3)" LOC = "W21" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
31 SLEW = SLOW ;
```



```

27
28 #####
29 # Directional Push-Buttons (BTN)
30 #####
31
32 NET "rst"          LOC = "T16"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;
33 #NET "BTN_NORTH"   LOC = "T14"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;
34 NET "botaoEntradaDoNumeroY" LOC = "T15"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;
35 NET "botaoEntradaDoNumeroX" LOC = "U15"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;
36
37 #####
38 # Rotary Knob (ROT)
39 #####
40
41 #NET "ROT_CENTER"   LOC = "R13"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;
42 #NET "ROT_A"        LOC = "T13"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLUP ;
43 #NET "ROT_B"        LOC = "R14"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLUP ;
44
45 #####
46 # Mechanical Switches (SW)
47 #####
48
49 NET "entradaUla(0)" LOC = "V8"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
50 NET "entradaUla(1)" LOC = "U10"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
51 NET "entradaUla(2)" LOC = "U8"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
52 NET "entradaUla(3)" LOC = "T9"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

```

Figura 28: PINAGEM